

# 2016-2017 学年上期期末学业质量检测

## 九年级物理

注意事项：


1. 全卷分 A 卷和 B 卷，A 卷满分 100 分，B 卷满分 20 分
2. 考生必须在答题卡上作答，答在试题卷或草稿纸上无效
3. 在答题卡上作答时，考生需首先准确填写自己的姓名、准考证号，并用 2B 铅笔准确涂写自己的准考证号。A 卷的第 I 卷为选择题，用 2B 铅笔填涂作答；A 卷的第 II 卷以及 B 卷中横线及标注有“▲”的地方，是需要考生在答题卡上作答的内容或问题，用 0.5 毫米黑色墨水前男子逼书写，字体工整、笔记清楚，请按照题号在各题目对应的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效
4. 保持答题卡面清洁，不得折叠、污染、破损等

### A 卷（共 100 分）

#### 第 I 卷（选择题，共 30 分）


##### 一、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）

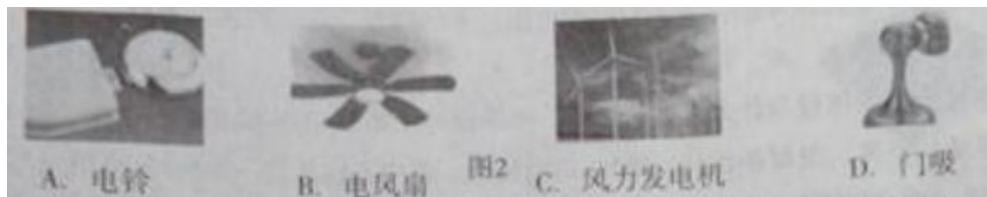1. 下列现象中能说明分子在不停地做无规则运动的是▲。
  - A. 冬天，雪花纷飞
  - B. 八月，桂花飘香
  - C. 扫地时，灰尘漫天飞
  - D. 擦黑板时，粉笔灰在空中飞舞
2. 关于内能和温度，下列说法正确的是▲。
  - A. 物体温度升高时内能增加
  - B. 温度高的物体，内能一定大
  - C. 物体内能增加，温度一定升高
  - D. 0℃ 的冰块内能为零
3. 烈日炎炎的夏季，白天海滩上的沙子热得烫脚，海水却比较凉爽；傍晚，沙子较凉了，但海水却仍然暖和的。同样的日照条件下，沙子和海水的温度不一样的原因是▲。
  - A. 沙子的密度比海水的密度大
  - B. 沙子的比热容比海水的比热容大
  - C. 沙子的比热容比海水的比热容小
  - D. 沙子的质量比海水小
4. 用酒精灯给试管中的水加热，如图 1 所示，在软木塞被冲出试管口的过程中，下列说法正确的是▲。
  - A. 水蒸气对软木塞做功，水蒸气的内能增大
  - B. 水蒸气的内能转化为软木塞的机械能
  - C. 能量的转化形式与热机压缩缓冲能转化相同
  - D. 软木塞的机械能守恒
5. 下列关于磁场的描述，正确的是▲。
  - A. 磁感线是磁场中真实存在的曲线
  - B. 磁体间的吸引或排斥作用是通过磁场实现的
  - C. 磁体外部的磁感线从磁体 S 极发出，回到磁体 N 极
  - D. 地磁的 N 极在地理北极附近，地磁的 S 极在地理的南极附近
6. 如图 2 所示的几种器件，工作时应用了电磁感应现象的是▲。




7. 现代社会倡导文明出行，某班同学对十字路口人行横道的红、绿交通信号灯进行了观察，

画出了如图3所示的控制人行红、绿灯的电路图。你认为可行的是▲。

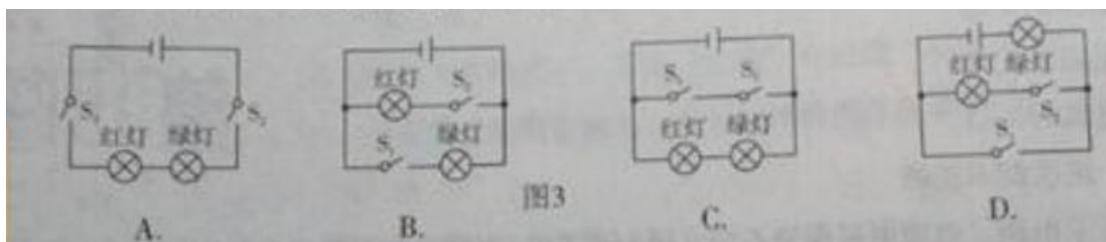


8. 在如图4所示的电路中，正确的说法是▲。

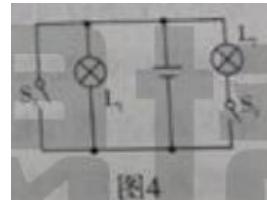- A. 闭合  $S_1$ ，断开  $S_2$ ， $L_1$  发光， $L_2$  不发光
- B. 闭合  $S_1$ 、 $S_2$ ， $L_1$ 、 $L_2$  都发光
- C.  $S_1$ 、 $S_2$  都断开， $L_1$ 、 $L_2$  都不发光
- D. 闭合  $S_2$ ，断开  $S_1$ ， $L_1$ 、 $L_2$  都发光




9. 如图5所示的电路，闭合开关  $S_1$ 、 $S_2$ ，下列对电路分析正确的是▲。

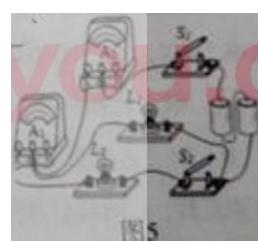- A.  $L_1$  与  $L_2$  串联
- B. 电流表  $A_1$  测  $L_1$  的电流
- C. 当开关  $S_2$  断开时，通过  $L_1$  的电流变小
- D. 当开关  $S_2$  断开时，电流表  $A_2$  的示数变小



10. 如图6所示，电源电压保持不变，只闭合开关  $S_1$  时，电流表的示数为  $0.3A$ ；若再闭合开关  $S_2$ ，发现电流表的示数变化了  $0.2A$ ，若通过  $R_1$  的电流为  $I_1$ ，通过  $R_2$  的电流为  $I_2$ ，则▲。

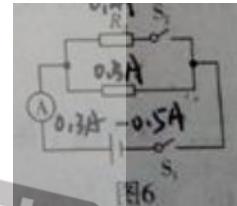- A.  $I_1 : I_2 = 3 : 5$
- B.  $I_1 : I_2 = 3 : 1$
- C.  $R_1 : R_2 = 3 : 2$
- D.  $R_1 : R_2 = 2 : 3$



11. 在如图7所示的电路图中，能用电压表正确测出灯  $L_1$  两端电压的是▲。

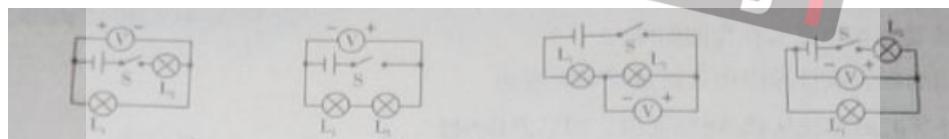


图7


- A. B. C. D.

12. 有四段导线，甲、乙、丙都是铜线，丁是镍铬合金线，甲与乙等长而甲比乙粗，乙与丙等粗而乙比丙短，丙与丁等长且等粗。关于它们的电阻，下列判断中正确的是▲。

- A. 丁的电阻最大
- B. 甲的电阻最大
- C. 乙的电阻最大
- D. 丙的电阻最大


13. 在探究电流产生热量与什么因素有关时，小李设计了如图8的实验装置。甲、乙两个透明容器中密封着等量的空气，里面各放有一根  $5\Omega$  的电阻丝，其中乙容器将一个  $5\Omega$  的电阻丝与容器内  $5\Omega$  电阻丝并联，两个 U型管中装有等量的水。把这个装置接入电源，利用这套装置可来探究电流产生热量▲。

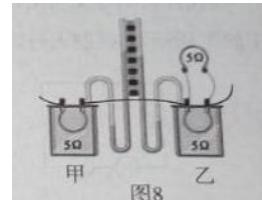- A. 与电压的关系
- B. 与电阻的关系
- C. 与电流的关系
- D. 以上说法都不正确



14. 如图9所示电路，电源电压保持不变，闭合开关  $S$ ，当滑动变阻器的滑片  $P$  从  $a$  端向  $b$  端滑动时

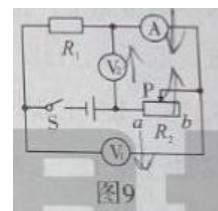- A. 电压表  $V_1$  示数与电流表 A 示数比值变小  
 B. 电流表 A 示数变大，电压表  $V_2$  变大  
 C. 电压表  $V_2$  示数与电流表 A 示数比值变大  
 D. 电流表 A 示数变大，电压表  $V_1$  变大



15. 如图 10 所示，将灯  $L_1$ 、 $L_2$  按图甲、乙两种方式接在电压均为 U 的两个电路中，在甲图中灯  $L_1$  的功率为 4W，在乙图中灯  $L_1$  的功率为 9W，设灯丝电阻不变。下列说法中正确的是▲。

- A. 甲、乙两图中灯  $L_2$  两端的电压之比是 2:3  
 B. 甲、乙两图电路消耗的总功率之比是 2:9  
 C.  $L_1$ 、 $L_2$  两灯丝电阻之比是 1:2  
 D. 乙图中灯  $L_1$ 、 $L_2$  的功率之比是 2:1


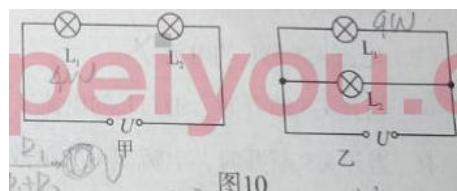
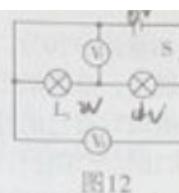


图10


## 第II卷（非选择题，共 70 分）

### 二、填空题（每空 2 分，共 36 分）

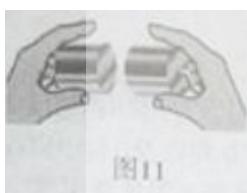16. 如图 11 所示，两个表面光滑的铅块相互挤压后能粘在一起，说明分子间有▲；长时间挤压在一起的铅块和金块会相互渗透，说明分子在▲。
17. 航天飞机用氢作燃料，这是因为氢的▲较大；人们用冷水冷却汽车发动机，用热水取暖，主要是因为水的▲较大。
18. 串联电路和并联电路是电学中的两种基本电路，通过你的观察，学校里的路灯是▲联的；教室里的吊扇调速器与吊扇之间是▲联的。
19. 如图 12 所示，电源电压是 6V 且不变，S 闭合后电压表  $V_1$  示数为 2V，则灯  $L_1$  和  $L_2$  中电阻较大的是▲，通过灯  $L_1$  和  $L_2$  的电流是▲大（两空均选填“ $L_1$ ”、“ $L_2$ ”或“一样”）。



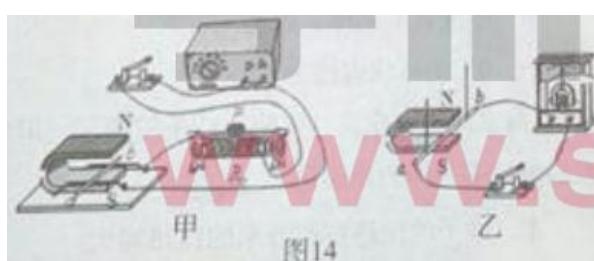20. 当某导体两端电压是 3V 时，通过它的电流是 0.2A，则该导体的电阻是▲Ω；当它两端电压为 0V 时，该导体的电阻为▲Ω。
21. 如图 13 所示的司南是我国的四大发明之一，古文“论衡”中记载“司南之杓”（用途），投之于地，其柄（握柄）指南。司南静止时能指南北，说明地球周围存在▲，司南的握柄应为该磁体的▲极（选填“N”或“S”）。
22. 小明根据如图 14 所示，对甲、乙电磁学实验进行分析。在图 14 甲中，当闭合开关后，可观察到磁场中金属棒 ab 在导轨上运动，人们根据这一原理制成了▲，在图 14 乙中，闭合开关，保持蹄形磁铁不动，若使金属棒 ab 沿水平方向运动，灵敏电流的指针将发生偏转，利用这一现象制成了▲。



23. 通常情况下，水与等质量的其他物质构成的物体相比，升高或降低相同温度，水吸收或放出的热量较▲（选填“多”或“少”）；某电视机功率为100W，若每天使用4h，则每月消耗的电能为▲ $\text{kW} \cdot \text{h}$ （按30天计）。


24. 如图15所示，当开关S闭合，甲、乙两表均为电压表时，两表示数之比 $U_{\text{甲}}: U_{\text{乙}} = 3:1$ ；当开关S断开，甲、乙两表均为电流表时，两表示数之比 $I_{\text{甲}}: I_{\text{乙}} = \frac{1}{3}$ ，相同时间内 $R_1$ 、 $R_2$ 产生的热量之比 $Q_1: Q_2 = \frac{1}{3}$ 。

### 三、作图与计算题（共16分）

25. (2分) 在如图16所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画代替导线补上。要求：

- (1) 电压表测灯泡L两端电压；
- (2) 闭合开关S，向右端移动滑动变阻器的滑片P，小灯变亮。

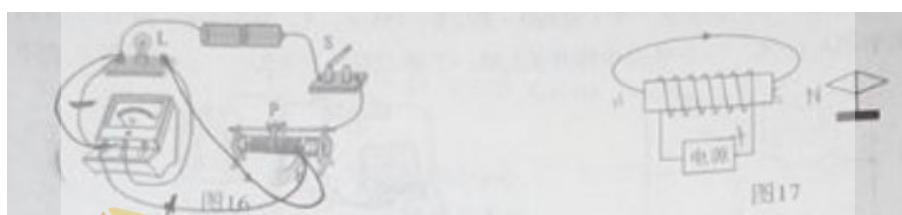26. (2分) 如图17所示，小磁针静止在通电螺旋管右侧，请标出电源的“+”极和小磁针的N极。



27. (6分) 用天然气灶烧水，燃烧 $0.5\text{m}^3$ 的天然气使 $100\text{kg}$ 的水从 $20^\circ\text{C}$ 升高到 $70^\circ\text{C}$ 。（已知： $C_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，天然气的热值为 $q=7.0 \times 10^7 \text{J}/\text{m}^3$ ）求：

- (1)  $0.5\text{m}^3$ 天然气完全燃烧放出的热量 $Q_{\text{放}}$ ；
- (2) 水吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ ；
- (3) 燃气灶的效率 $\eta$ 。

▲

28. (6分) 如图18所示， $R_1=25\Omega$ ，小灯泡L的规格为“ $2.5\text{V } 0.3\text{A}$ ”，电源电压保持不变。


- (1)  $S_1$ 、 $S_2$ 都断开时，小灯泡L正常发光，求电源电压；
- (2)  $S_1$ 、 $S_2$ 都闭合时，电流表示数变为 $0.6\text{A}$ ，求 $R_1$ 的功率。

▲



### 四、实验与探究题（每空2分，共18分）

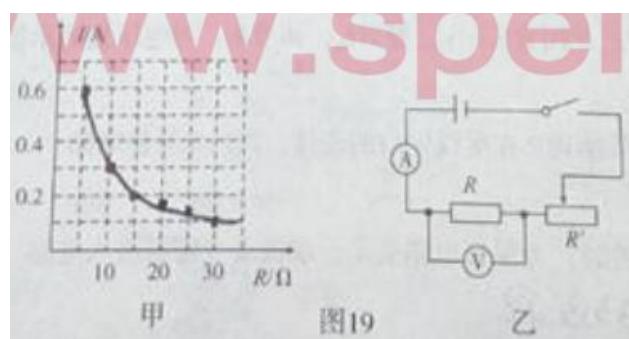29. (10分) 现有下列器材：蓄电池(6V)，电流表(0-0.6A, 0-3A)、电压表(0-3V, 0-15V)，定值电阻若干、开关、滑动变阻器和导线，要利用这些器材探究“电压不变时，电流与电阻的关系”：



- (1) 实验中多次换用不同阻值的定值电阻，并调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数

保持不变，读出对应于不同阻值的电流表示数，并记于表格中，请你利用表格中的数据，在图 19 甲的坐标上画出导体中的电流随电阻变化的图象。

次数	1	2	3	4	5	6
电阻 R/Ω	30	25	20	15	10	5
电流 I/A	0.1	0.12	0.15	0.2	0.3	0.6


(2) 在做完第五次实验后，接下来的操作是：断开开关，将  $10\Omega$  的定值电阻换为  $5\Omega$  的定值电阻，闭合开关后，电压表示数会 ▲ (选填“变大”、“变小”或“不变”)，需将滑动变阻器的滑片向 ▲ (选填“左”或“右”) 移，使电压表示数为 ▲ V 时，读出电流表的示数。

(3) 为完成整个实验，应该选取哪种规格的滑动变阻器 ▲ (选填答案编号)。

- A.  $50\Omega$  1.0A    B.  $50\Omega$  0.5A    C.  $20\Omega$  1.0A    D.  $20\Omega$  0.5A

30. (8 分) 在测定“额定电压为  $2.5V$  的小灯泡电功率”实验中，电源电压保持不变。

(1) 请用笔画线代替导线，将图 20 中的实物电路连接完整 (导线不得交叉)。

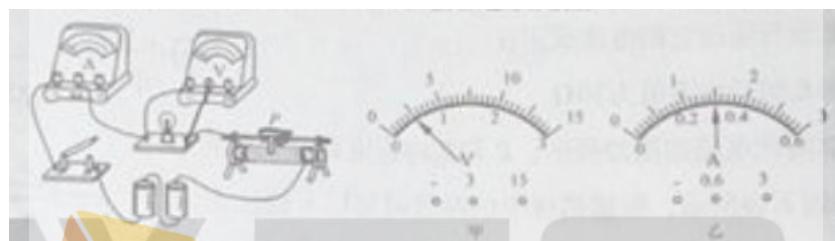

(2) 实验时，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不亮，但电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因可能是 ▲ (写出一种即可)。

(3) 故障排除后，闭合开关，变阻器滑片 P 移至某处时，电压表示数如图 20 甲，若想测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器滑片 P 向 ▲ 端 (选填“左”或“右”) 移动，直到电压表的示数为  $2.5V$ ，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图 20 乙所示，则小灯泡的额定功率为 ▲ W。

## B 卷 (共 20 分)

一、不定项选择题 (每题 2 分，共 10 分。每题有一个或两个选项正确，选对得 2 分，漏选得 1 分，不选、错选或多选得 0 分)

1. 下列说法中不正确的是 ▲

- A. 电流一定会在周围空间产生磁场  
B. 用撒铁屑的方法可以判断条形磁铁 N 极的位置  
C. 通电铜导线中的电流方向与该导线中自由电子定向移动的方向相反  
D. 位于磁场中可自由转动的小磁针静止时，N 极所指的方向即为该点的磁场方向

2. 根据表中数据，下列判断正确的是 ▲

一些物质的比热容 $J/(kg \cdot ^\circ C)$			
水	$4.2 \times 10^3$	铝	$0.88 \times 10^3$
煤油、冰	$2.1 \times 10^3$	干泥土	$0.84 \times 10^3$
沙石	$0.92 \times 10^3$	铜	$0.39 \times 10^3$

- A. 不同物质的比热容不可能相同  
B. 在阳光照射下，干泥土比湿泥土升温慢  
C. 因为水的比热容较大，所以沿海地区比内陆地区昼夜温差小  
D. 质量相等的铝块和铜块升高相同的温度，铝块吸收的热量多




3. 如图 21 甲所示电路，电源电压保持不变。闭合开关 S，当滑动变阻器的滑片 P 从右端

滑到左端的过程中， $R_1$ 、 $R_2$ 的I-U关系图象如图21乙所示。则下列判断正确的是▲

- A. 图线A是电阻 $R_1$ 的I-U关系图象
  - B. 电源电压为18V
  - C.  $R_2$ 两端的电压与通过它的电流成正比
  - D. 滑动变阻器 $R_2$ 的最大阻值为 $30\Omega$
4. 某电烤箱的内部简化电路图如图22所示， $R_1$ 和 $R_2$ 均为电热丝，电烤箱说明书中的铭牌如下表所示，根据铭牌中的参数可知以下说法正确的是▲
- |         |       |
|---------|-------|
| ××牌电烤箱  |       |
| 额定电压    | 220V  |
| 额定高温挡功率 | 1100W |
| 额定低温挡功率 | 440W  |
| 电源频率    | 50Hz  |
- A. 电烤箱在高温档正常工作5min所消耗的电能为 $3.3 \times 10^3 J$
  - B. 电烤箱在低温档正常工作时，电路中的总电阻 $R$ 为 $44\Omega$
  - C. 电路中 $R_1$ 的阻值为 $66\Omega$
  - D. 电烤箱在低温档正常工作时， $R_1$ 消耗的电功率为176W
5. 如图23所示，电源电压恒为18V，灯泡L上标有“10V 5W”字样，电流表量程为0~0.6A，电压表量程为0~15V，滑动变阻器R的最大阻值为 $200\Omega$ ，当只闭合S和 $S_1$ ，移动滑动变阻器的滑片P时，它两端的电压与其接入电路的电阻关系如图23乙所示。当滑动变阻器接入电路的阻值由 $R_1$ 增大到 $4R_1$ 时，定值电阻 $R_0$ 的电功率变化了 $5.4W$ （忽略灯泡电阻随温度的变化）。则下列说法中错误的是▲

## 二、综合题（共10分）

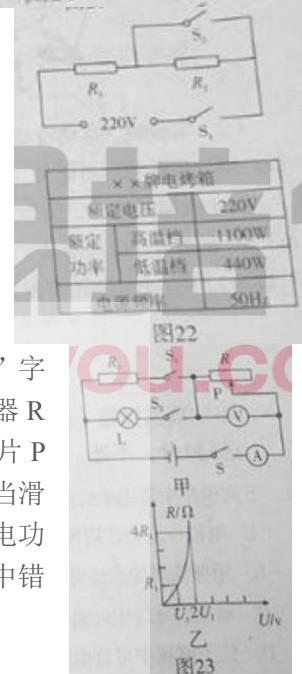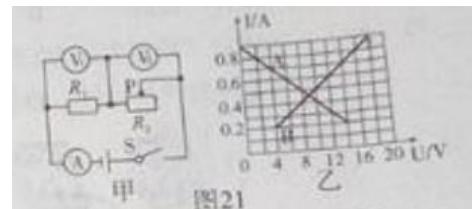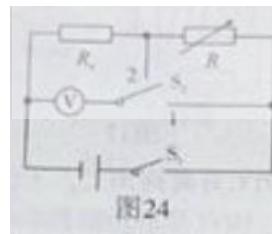6. (4分)为了比较精确地测量一个阻值约为数百欧的电阻 $R_x$ 的阻值，小军同学设计了如图24所示的电路图，现提供的实验器材如下：
- A. 二节干电池；B. 电压表一个（量程2~3V, 0~15V）；C. 电阻箱R（阻值为0~9999Ω）；
  - D. 待测电阻 $R_x$ ；E. 一个单刀单掷开关 $S_1$ 和一个单刀双掷开关 $S_2$ ；F. 导线若干




请根据小军的设计思路填写一下内容：

(1) 根据设计的电路图，用笔画线代替导线，将图25所示的电路元件连接起来（部分导线已连好）。

(2) 主要的实验操作及所测量的物理量如下：

- ① 电路连接正确后，闭合 $S_1$ ，将 $S_2$ 拨到触点1时，记下电压表的示数为 $U_1$
- ② 闭合 $S_1$ ，将 $S_2$ 拨到触点2，调节电阻箱阻值到适当位置，记下电阻箱的阻值为 $R$ 和电压表的示数为 $U_2$

(3) 待测电阻 $R_x =$ ▲用所测物理量的字母表示。

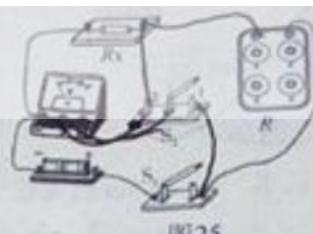

- (4) 如果实验器材中没有提供电压表, 现再提供一只电流表(量程 0~0.6A, 0~3A), 利用上述器材, 你认为\_\_\_\_\_ (选填“能”或“不能”) 较准确测出该待测电阻的阻值, 原因是\_\_\_\_\_
7. (6分) 如图26所示, 电源电压恒为24V, 灯泡L上标有“12V 6W”字样, 滑动变阻器 $R_1$ 的最大阻值为 $100\Omega$ , 电压表量程为0~15V, 电流表量程为0~0.6A, 图中虚线框内接有一只 $20\Omega$ 的定值电阻 $R_2$  (未画出)。已知: ①闭合 $S_1$ 和 $S_3$ , 断开 $S_2$ 时, 调节 $R_1$ , 使其接入电路的阻值为 $20\Omega$ , 此时电路的总功率为 $14.4W$ ; ②闭合 $S_1$ 和 $S_2$ , 断开 $S_3$ , 调节 $R_1$ , 当电压表的示数为15V时, 电流表读数为0.22A。  
 求: (1) 请根据题意计算推理 $R_2$ 在虚线框内的连接, 画出 $R_2$ 并使电路完整;  
 (2) 当闭合所有开关时, 为保证电路安全, 求滑动变阻器接入电路的阻值范围;  
 (3) 闭合 $S_1$ 和 $S_2$ , 断开 $S_3$ , 移动滑动变阻器滑片P的过程中, 求小灯泡的最小功率。

