

2019~2020学年10月深圳育才二中初三上学期月考物理试卷

一、选择题

1 C 2 A 3 D 4 A 5 A 6 A 7 B 8 D 9 C 10 B 11 D

12 B 13 C 14 A 15 D 16 B 17 C 18 B 19 B 20 A

二、填空题

21 (1) 光能转化为化学能

(2) 电能转化为内能

(3) 机械能转化为内能；

22 1:小于

2:2

23 1:并联

2:变小

24 1:红

2:绿

3:单向导电

25 1:用电器

2:化学


26 1:干路

2: L_1


3:干路

三、作图与实验题

27

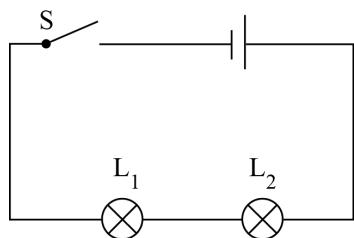

28

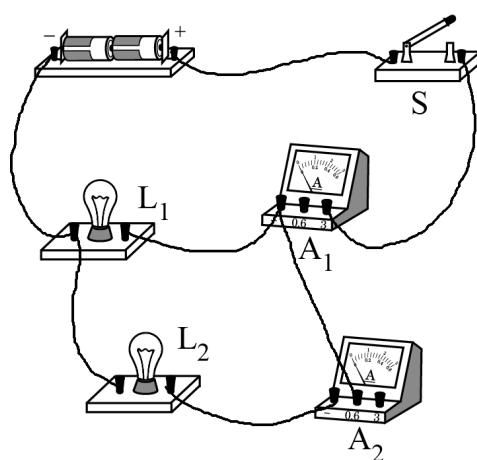

图乙

29 (1) 1:天平

2:秒表

(2) 1:规格相同

2:浸没

(3) 1:质量相等

2:升高的温度相同

(4) 2.1×10^3


(5) 80

30 (1) 电流表正、负接线柱接反了

(2) 1:不发光

2: A_2 , L_2 被短路

(3)

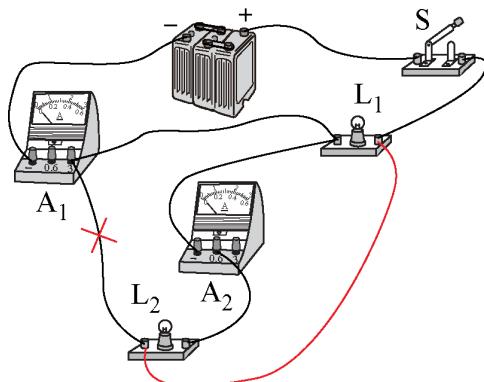

(4) 并联电路，干路电流等于各支路电流之和

四、论述与计算题

31 (1) $1.5 \times 10^5 \text{ kg}$ (2) $2.52 \times 10^{10} \text{ J}$ (3) 700 m^3 32 (1) 电流表 A_3 测电路的总电流， A_1 测 L_2 和 L_3 的电流， A_2 测 L_1 、 L_2 的电流(2) 通过灯 L_1 、 L_2 、 L_3 的电流各为 0.2A 、 0.2A 、 0.3A