2018~2019年12月深圳实验学校初中部初三上物…

扫码领取更多资料



一、选择题

1 C 2 D 3 B 4 A 5 C 6 B 7 A 8 D 9 D 10 A 11 D


12 B 13 D 14 C 15 C 16 B 17 C 18 ABC 19 A 20 A 21 B 22 C

23 D 24 B 25 A 26 B 27 B 28 C 29 C 30 A 31 D 32 C 33 A

34 A 35 D


二、技能与实验探究

36

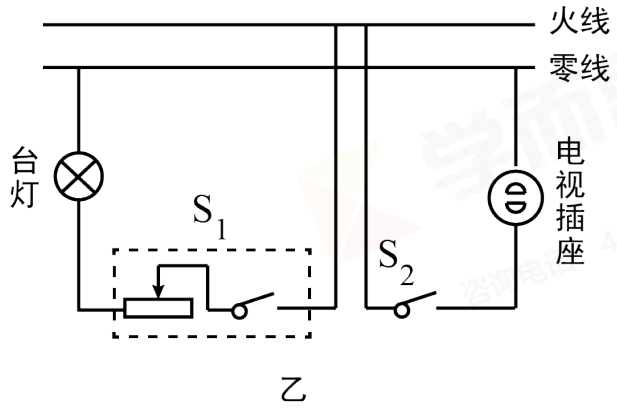

乙

37 （1）

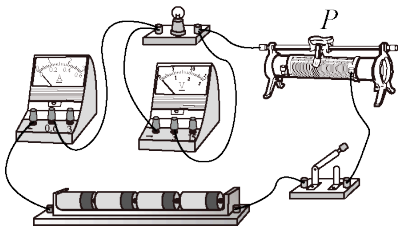

（2）右

（3）0.5

（4）①　（1）0.4（2）5

②　（1）变大（2）40

38 （1）电阻

（2）电流

（3）（1）控制变量（2）转换

三、计算题

39 （1）电源电压为$9\mathrm{V}$

（2）R_2的阻值是45Ω

（3）当闭合S、S_1时，电路消耗的总功率为$4.5\mathrm{W}$

40 （1）（1）1（2）并联

（2）13200

（3）91.7

（4）（1）大（2）小

四、生活应用题

41 （1）（1）一样（2）电能全部转化为内能被水吸收，水吸收的热量相同，所以省电情况一样

（2）（1）$1200\mathrm{W}$（2）水吸热相同，根据$W=Pt$，功率大的加热时间短，热散失少，所以省电